

2º.- Una máquina asíncrona de 380 V, 50 Hz, 1435 rpm, con el estator en estrella, se somete a ensayos en fábrica y se obtienen los siguientes resultados:

Ensayo de vacío: 380 V, 5 A, 900 W

Ensayo a rotor bloqueado 60 V, 16 A, 1000 W

Medida de la resistencia por fase del estator en caliente = 0,50 Ω. Pérdidas mecánicas consideradas constantes a las diferentes velocidades = 450 W.


Determinar:

- Parámetros del circuito equivalente aproximado.
- Corriente nominal, factor de potencia, par máximo, par de arranque, par nominal y par útil.

Si la máquina se acciona mediante una turbina hidráulica a la velocidad de 1540 rpm.

Calcular:

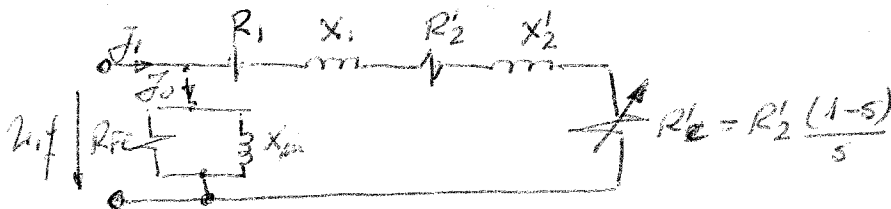- Las potencias activa y reactiva enviadas a la red de 380 V y el par que suministra la turbina



$$a) P_{Fe} = P_0 - P_{mec} - 3 R_1 I_0^2 = 900 - 450 - 3 \cdot 0,50 \cdot 5^2 = 412,50 \text{ W}$$

$$P_{Fe} = \sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_0 \cdot \cos \phi_0$$

$$\cos \phi_0 = \frac{P_{Fe}}{\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_0} = \frac{412,5}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 5} = 0,1253$$

$$\left. \begin{array}{l} \phi_0 = 82,80^\circ \\ \text{sen } \phi_0 = 0,992 \end{array} \right\}$$

$$I_m = I_0 \cdot \text{sen } \phi_0 = 5 \cdot 0,992 = 4,96 \text{ A}$$

$$I_{fe} = I_0 \cdot \cos \phi_0 = 5 \cdot 0,1253 = 0,6265 \text{ A}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_m = 4,96 \\ I_{fe} = 0,6265 \end{array} \right\} I_0 = 0,6265 + j4,96$$

$$R_{fe} = \frac{U_{1f}}{I_{fe}} = \frac{380}{0,6265} = 351,16 \Omega$$

$$X_{\mu} = \frac{U_{1f}}{I_m} = \frac{380}{4,96} = 44,35 \Omega$$

$$P_{cc} = \sqrt{3} \cdot U_{cc} \cdot I_e \cdot \cos \phi_{cc}$$


$$\cos \phi_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} \cdot U_{cc} \cdot I_e} = \frac{1000}{\sqrt{3} \cdot 60 \cdot 16} = 0,6014$$

$$\left. \begin{array}{l} \phi_{cc} = 53,03^\circ \\ \text{sen } \phi_{cc} = 0,7989 \end{array} \right\}$$

$$U_{cc} \cdot \cos \phi_{cc} = R_{cc} I_e \Rightarrow R_{cc} = \frac{U_{cc} \cdot \cos \phi_{cc}}{I_e} = \frac{60}{16} \cdot 0,6014 = 1,30 \Omega$$

$$R_{cc} = R_1 + R_2' \Rightarrow R_2' = R_{cc} - R_1 = 1,30 - 0,50 = 0,80 \Omega$$
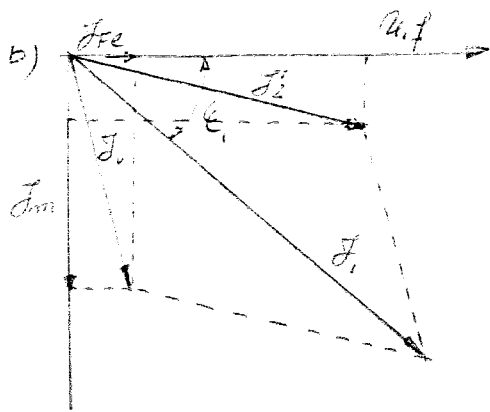
$$U_{cc} \cdot \text{sen } \phi_{cc} = X_{cc} I_e \Rightarrow X_{cc} = \frac{U_{cc} \cdot \text{sen } \phi_{cc}}{I_e} = \frac{60}{16} \cdot 0,7989 = 1,73 \Omega$$



$$s_m = \frac{1500 - 1435}{1500} = 0,043$$

$$R_2' = R_2 \frac{(1-s)}{s} = \frac{1-0,043}{0,043} \cdot 0,8 = \underline{\underline{17,66 \Omega}}$$

$$\begin{aligned} Z_1 &= (0,50 + 0,80 + 17,66) + j1,73 = 18,96 + j1,73 \\ &= \underline{\underline{19,04 \angle 5,21^\circ}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{2n}' &= \frac{U_i}{Z_1} = \frac{220 \angle 0^\circ}{19,04 \angle 5,21^\circ} = 11,55 \angle -5,21^\circ \\ &= 11,50 - j1,05 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{I}_{ifn} &= \bar{I}_0 + \bar{I}_{2n}' = (0,6265 + 11,50) - j(4,96 + 1,05) = \\ &= 12,1265 - j6,01 = \underline{\underline{13,53 \angle -26,36}} \end{aligned}$$

1.-1 $\rightarrow \bar{I}_{in} = \bar{I}_{ifn} = 13,53 \text{ A} \quad \cos \phi = \cos(-26,36) = 0,896$

$$s_m = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}} = \frac{0,80}{\sqrt{0,5^2 + 1,73^2}} = 0,444$$


$$M_{max} = \frac{3 \frac{R_2'}{s_m} \cdot U_i^2}{\frac{2\pi n s}{60} [(R_1 + \frac{R_2'}{s_m})^2 + X_{cc}^2]} = \frac{3 \cdot \frac{0,80}{0,444} \cdot (\frac{380}{\sqrt{3}})^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60} [(0,50 + \frac{0,80}{0,444})^2 + 1,73^2]} = \underline{\underline{199,91 \text{ Nm}}}$$

$$s=1 \Rightarrow M_a = \frac{3 \cdot \frac{0,80}{1} \cdot (\frac{380}{\sqrt{3}})^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60} [(0,50 + \frac{0,80}{1})^2 + 1,73^2]} = \underline{\underline{157,91 \text{ Nm}}}$$

$$M_{in} = \frac{3 \cdot \frac{R_2'}{s_n} \cdot I_n^2}{\frac{2\pi n s}{60}} = \frac{3 \cdot \frac{0,8}{0,043} \cdot 11,55^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60}} = \underline{\underline{49,17 \text{ Nm}}}$$

$$M_{perd} = \frac{p_{perd}}{\Omega_r} = \frac{450}{\frac{2\pi \cdot 1435}{60}} = 3 \text{ Nm}$$
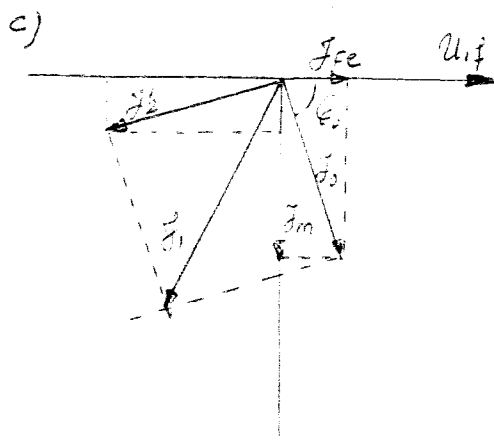
$$M_u = M_{in} - M_{perd} = 49,17 - 3 = \underline{\underline{46,19 \text{ Nm}}}$$



$$s_g = \frac{1560 - 1540}{1560} = 0,0267$$

$$R'_c = \frac{0,30 [1 - (-0,0267)]}{-0,0267} = -30,76 \Omega$$

$$\begin{aligned} Z_1 &= (0,50 + 0,30 - 30,76) + j1,73 = -29,46 + j1,73 = \\ &= 29,51 \angle 176,64 \end{aligned}$$

$$\bar{I}'_2 = \frac{U_2}{Z_1} = \frac{220 \angle 0}{29,51 \angle 176,64} = 7,455 \angle -176,64 = -7,44 - j0,43 \text{ A}$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}'_2 = (-7,44 + 0,6265) - j(0,43 + 4,96) = -6,8135 - j5,394$$

$$S = 3 U_1 \bar{I}_1^* = 3 \cdot 220 (-6,8135 + j5,394) = -4,497 + j3562 = P + jQ$$

$$P_{mec} = 3 R'_c \cdot I_2'^2 = 3 \cdot (-30,76) \cdot 7,455^2 = -5128,65 \text{ W}$$

$$P_{JA} = 3 R_1 I_1'^2 = 3 \cdot 0,5 \cdot 7,455^2 = 83,36 \text{ W}$$

$$P_{J2} = 3 R_2 I_2'^2 = 3 \cdot 0,8 \cdot 7,455^2 = 133,8 \text{ W}$$

$$P_{Fe} = 3 \cdot 351,10 \cdot 0,0265^2 = 412,5 \text{ W}$$

$$P_{cu} = 5128,65 - 83,36 - 133,38 - 412,5 = 4499,43 \text{ W}$$

$$\text{Diferencia} = 4499,43 - 4497 = 2,43 \text{ W}$$

$$M_T = \frac{-(5128,65 + 450)}{\frac{2\pi \cdot 1540}{60}} = -34,59 \text{ Nm}$$