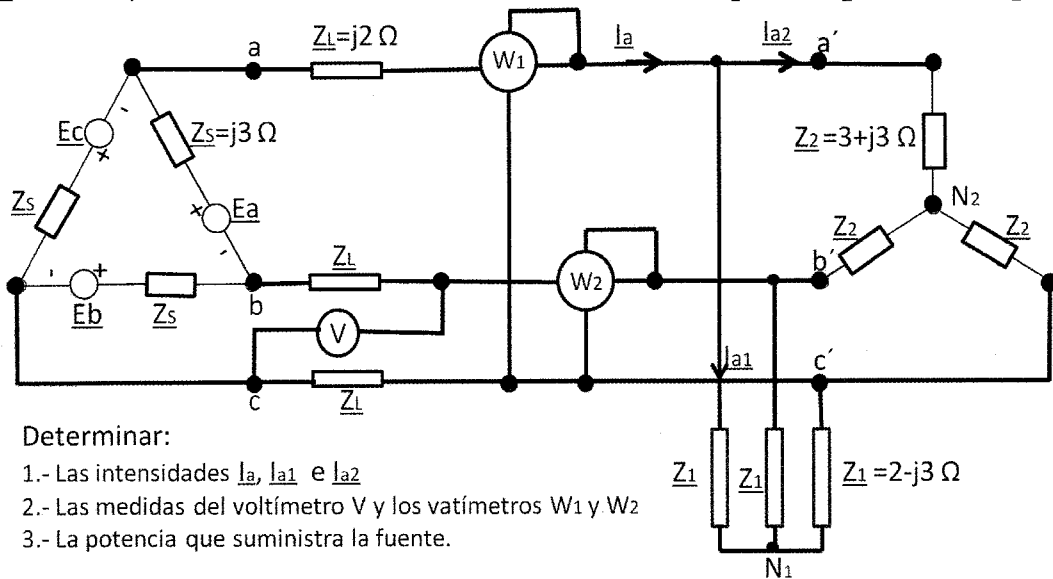


Ejercicio 191216


En el esquema de la figura inferior, los valores de las fem son: $E_a = 207,846/0^\circ$, $E_b = 207,846/-120^\circ$ y $E_c = 207,846/120^\circ$. Las impedancias tienen los siguientes valores: $Z_s = j3 \Omega$, $Z_L = j2 \Omega$, $Z_1 = 2 - j3 \Omega$ y $Z_2 = 3 + j3 \Omega$.



Determinar:

- 1.- Las intensidades I_a , I_{a1} e I_{a2}
- 2.- Las medidas del voltímetro V y los vatímetros W_1 y W_2
- 3.- La potencia que suministra la fuente.

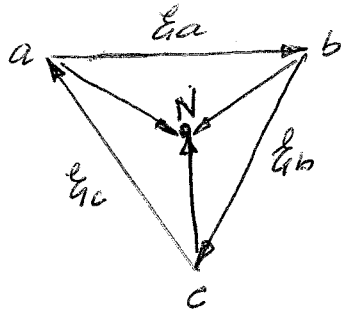
1) sistema equilibrado $\Rightarrow N_1 = N_2 = N$



$$E_{aN} = \frac{E_a}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ = 120 \angle -30^\circ$$

$$Z_{s\Delta} = \frac{Z_s \Delta}{3} = \frac{j3}{3} = j1 \Omega$$
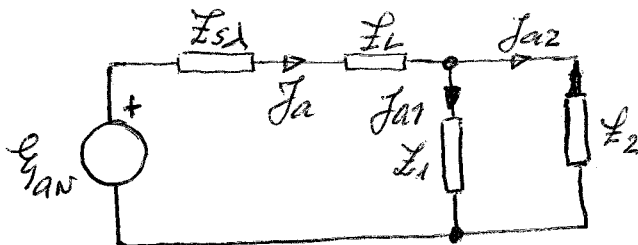
$$Z_p = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(2-j3)(3+j3)}{2-3j+3+3j} = \frac{15-j3}{5} = 3 - j0,6$$



$$\begin{aligned} Z_{eq} &= Z_{s\Delta} + Z_L + Z_p = \\ &= j1 + j2 + 3 - j0,6 = 3 + j2,4 \\ &= 3,84 \angle 38,66 \end{aligned}$$

$$I_a = \frac{E_{aN}}{Z_{eq}} = \frac{120 \angle -30^\circ}{3,84 \angle 38,66} = 31,25 \angle -68,66^\circ \text{ A} \quad \left\{ \begin{array}{l} I_b = 31,25 \angle -188,66 \\ I_c = 31,25 \angle 51,34^\circ \end{array} \right.$$


$$I_{a1} = \frac{I_a Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{31,25 \angle -68,66 (3+j3)}{5} = \frac{31,25 \angle -68,66 \cdot 4,24 \angle 45^\circ}{5}$$

$$I_{a1} = 26,5 \angle -23,66^\circ \text{ A}$$

$$I_{a2} = \frac{I_a Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{31,25 \angle -68,66 (2-j3)}{5} = \frac{31,25 \angle -68,66 \cdot 3,61 \angle 56,31^\circ}{5}$$

$$I_{a2} = 22,56 \angle -124,97^\circ \text{ A}$$

2)

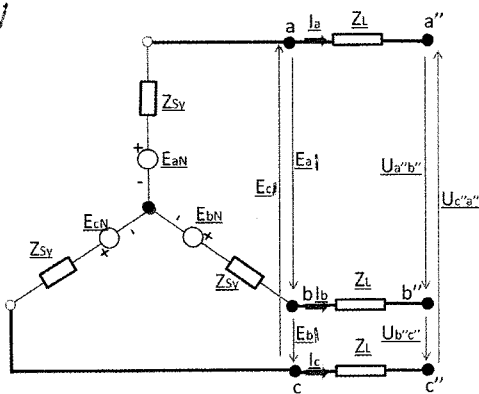

$$W_1 = W_a(a''c'') = \operatorname{real} \{ U_{a''c''} I_a^* \}$$

$$W_2 = W_b(b''c'') = \operatorname{real} \{ U_{b''c''} I_b^* \}$$

$$\left. \begin{aligned} I_a &= 31,25 \angle -68,66^\circ \\ I_b &= 31,25 \angle 171,34^\circ \\ I_c &= 31,25 \angle 51,34^\circ \end{aligned} \right\} \begin{aligned} E_{aN} &= 120 \angle -30^\circ \text{ V} \\ E_{bN} &= 120 \angle -150^\circ \text{ V} \\ E_{cN} &= 120 \angle 90^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$E_{a1} - Z_{Sy} I_b + E_{bN} - E_{aN} + Z_{Sy} I_a = 0$$

$$E_{a1} - 1 \angle 90^\circ \cdot 31,25 \angle 171,34^\circ + 120 \angle -150^\circ - 120 \angle -30^\circ + 1 \angle 90^\circ \cdot 31,25 \angle -68,66^\circ = 0$$

$$E_{a1} - 31,25 \angle -98,66^\circ + 120 \angle -150^\circ - 120 \angle -30^\circ + 31,25 \angle 21,34^\circ = 0$$

$$E_{a1} - (-5,244 - j30,894) + (-103,92 - j0,5) - (103,92 - j0,5) + (29,11 + j11,372) = 0$$

$$E_{a1} + (5,244 - 103,92 - 103,92 + 29,11) + j(30,894 + j11,372) = 0$$

$$E_{a1} - 173,486 + j42,266 = 0 \quad E_{a1} = 173,486 - j42,266 = 178,56 \angle -13,69^\circ$$

$$E_{b1} = 178,56 \angle -133,69^\circ \quad E_{c1} = 178,56 \angle 106,31^\circ$$

$$\left. \begin{aligned} E_{c1} + Z_L I_a - U_{c''a''} - Z_L I_c &= 0 \\ E_{b1} + Z_L I_c - U_{b''c''} - Z_L I_b &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow U_{a''c''} = -U_{c''a''} = Z_L I_c - Z_L I_a - E_{c1}$$

$$U_{a''c''} = 2 \angle 90^\circ \cdot 31,25 \angle 51,34^\circ - 2 \angle 90^\circ \cdot 31,25 \angle -68,66^\circ - 178,56 \angle 106,31^\circ =$$

$$= -48,80 + j39,04 - 58,21 - j22,74 + 50,146 - j171,374 =$$

$$= -56,864 - j155,074 = 165,17 \angle -110,137^\circ \text{ V}$$

$$I_a = 31,25 \angle -68,66^\circ = 11,37 - j29,11 \quad I_a^* = 11,37 + j29,11 = 31,25 \angle 68,66^\circ$$

$$S_1 = 165,17 \angle -110,137^\circ \cdot 31,25 \angle 68,66^\circ = 5161,56 \angle -41,477^\circ = 3867,15 + j3418,60$$

$$U_{b''c''} = E_{b1} + Z_L I_c - Z_L I_b = 178,56 \angle -133,69^\circ + 2 \angle 90^\circ \cdot 31,25 \angle 51,34^\circ - 2 \angle 90^\circ \cdot 31,25 \angle -188,66^\circ$$

$$= 178,56 \angle -133,69^\circ + 62,50 \angle 141,34^\circ - 62,50 \angle -98,66^\circ$$

$$= -123,34 - j129,11 - 48,80 + j39,04 + 9,41 + j61,79 = -162,73 - j28,28$$

$$= 165,17 \angle -170,14^\circ \text{ V}$$


$$I_b = 31,25 \angle -188,66^\circ = -30,89 + j4,71 \quad I_b^* = -30,89 - j4,71 = 31,25 \angle -171,34^\circ$$

$$S_2 = U_{b''c''} I_b^* = 165,17 \angle -170,14^\circ \cdot 31,25 \angle -171,34^\circ = 5161,56 \angle 18,52^\circ$$

$$= 4894,26 + j1639,50$$

$$W_1 = 3867,15 \text{ W} \quad W_2 = 4894,26 \text{ W}$$
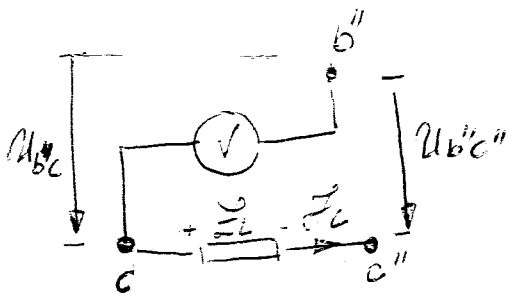
$$P_S = W_1 + W_2 = 3867,15 + 4894,26 = 8761,41 \text{ W}$$



$$U_{b''c''} + Z_L I_C - U_{bc} = 0$$

$$U_{b''c''} = U_{bc} - Z_L I_C =$$

$$= 165,17 \angle -170,14 - 2 \angle 90 \cdot 31,25 \angle 51,34 =$$

$$= 165,17 \angle -170,14 - 62,50 \angle 141,34 = -162,73 - j28,28 + 48,80 - j39,04$$

$$= -113,93 - j67,32 = 132,33 \angle -149,42 = V$$

$$3) \quad 4894,20 - 3867,15 = \frac{-Q_c}{\sqrt{3}} \Rightarrow Q_c = -1779 \text{ VAR}$$

$$Q_L = 3 \cdot 2 \cdot 31,25^2 = 5859,37 \text{ VAR} \quad P_L = 0$$

$$Q_g = Q_L + Q_c = 5859,37 - 1779 = 4080,37 \text{ VAR}$$

COMPROBACIÓN:

$$\underline{I}_{a1} = 178,56 \angle -13,69 \text{ V}$$

$$E_{a1N} = \frac{178,56 \angle -13,69 - 30}{\sqrt{3}} = 103,09 \angle -43,90$$

$$I_a = 31,25 \angle -68,66 \Rightarrow I_a^* = 31,25 \angle 68,66 \text{ A}$$

$$S_g = 3 E_{a1N} \cdot I_a^* = 3 \cdot 103,09 \angle -43,90 \cdot 31,25 \angle 68,66 =$$

$$= 9664,69 \angle 24,76 = 8776,21 + j4047,74 = P_g + jQ_g$$

$$S_{c1} = 3 Z_1 I_{a1}^2 = 3 (2 - j3) \cdot 26,5^2 = 4213,5 - j6320,25$$

$$S_{c2} = 3 Z_2 I_{a2}^2 = 3 (3 + j3) \cdot 22,56^2 = 4580,58 + j4580,58$$


$$W_1 + W_2 = 4213,5 + 4580,58 = 8794,08 \text{ W}$$

$$\underline{W_1 - W_2} = \frac{Q_c}{\sqrt{3}} = \frac{-6320,25 + 4580,58}{\sqrt{3}} = -1004,40$$

$$2W_1 = 7789,68 \text{ W} \rightarrow W_1 = 3894,84 \text{ W}$$

$$\underline{W_2} = W_1 + 1004,40 = 4899,24 \text{ W}$$

MATLAB/SIMULINK -D- Ej.191216

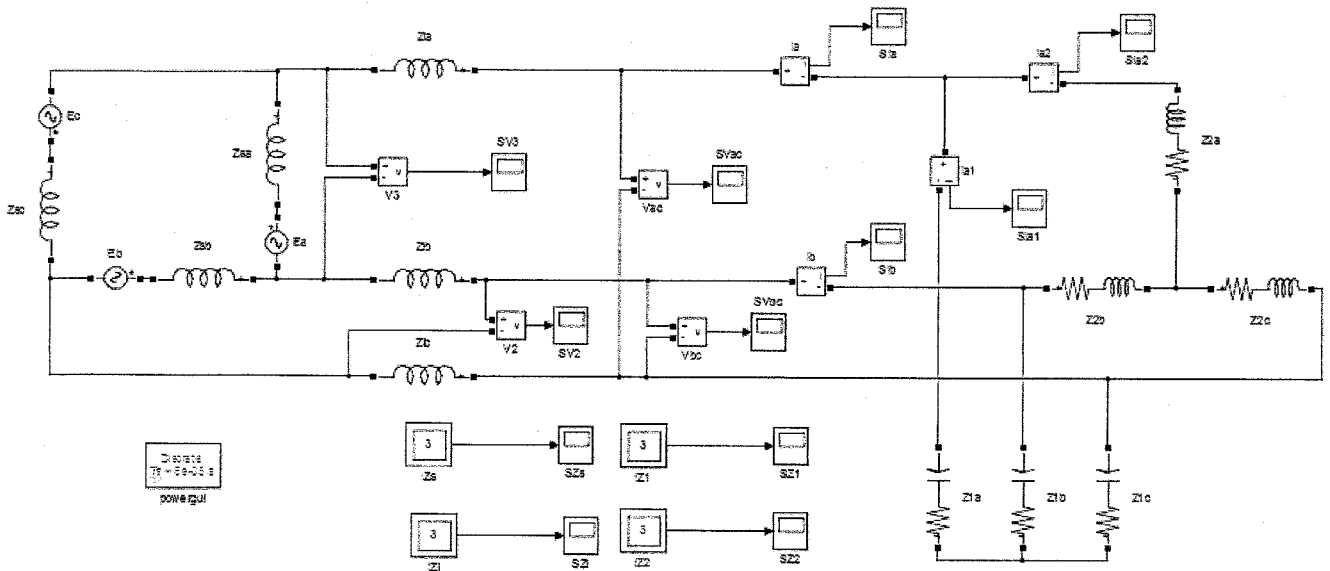

Steady state values:

MEASUREMENTS:

1:	'U Vbc'	=	165.49	Vrms	-169.98°
2:	'U Vac'	=	165.49	Vrms	-109.98°
3:	'U V3'	=	179.10	Vrms	-13.64°
4:	'U V2'	=	132.80	Vrms	-149.28°
5:	'I Ib'	=	31.23	Arms	171.33°
6:	'I Ia'	=	31.23	Arms	-83.67°
7:	'I Ia2'	=	26.50	Arms	-124.98°
8:	'I Ia1'	=	22.52	Arms	55.02°
9:	'Ub: Z1a'	=	95.54	Vrms	100.02°
10:	'Ub: Z1b'	=	95.54	Vrms	-19.98°
11:	'Ub: Z1c'	=	95.54	Vrms	-139.98°
12:	'Ub: Z2a'	=	95.54	Vrms	100.02°
13:	'Ub: Z2b'	=	95.54	Vrms	160.02°
14:	'Ub: Z2c'	=	95.54	Vrms	-139.98°
15:	'Ib: Z1a'	=	26.50	Arms	156.33°
16:	'Ib: Z1b'	=	26.50	Arms	36.33°
17:	'Ib: Z1c'	=	26.50	Arms	-83.67°
18:	'Ib: Z2a'	=	22.52	Arms	55.02°
19:	'Ib: Z2b'	=	22.52	Arms	115.02°
20:	'Ib: Z2c'	=	22.52	Arms	175.02°
21:	'Ib: Z1a'	=	31.23	Arms	111.33°
22:	'Ib: Z1b'	=	31.23	Arms	-2.67°
23:	'Ib: Z1c'	=	31.23	Arms	-123.67°
24:	'Ib: Z3a'	=	18.03	Arms	141.33°
25:	'Ib: Z3b'	=	18.03	Arms	21.33°
26:	'Ib: Z3c'	=	18.03	Arms	81.33°

Units:

RMS values

Frequency:

50

Display:

States

Measurements

Sources

Nonlinear elemen

Format:


2590571.12

Ordering:

Name then value

Update Steady State

MATLAB/SIMULINK Ej. 191216

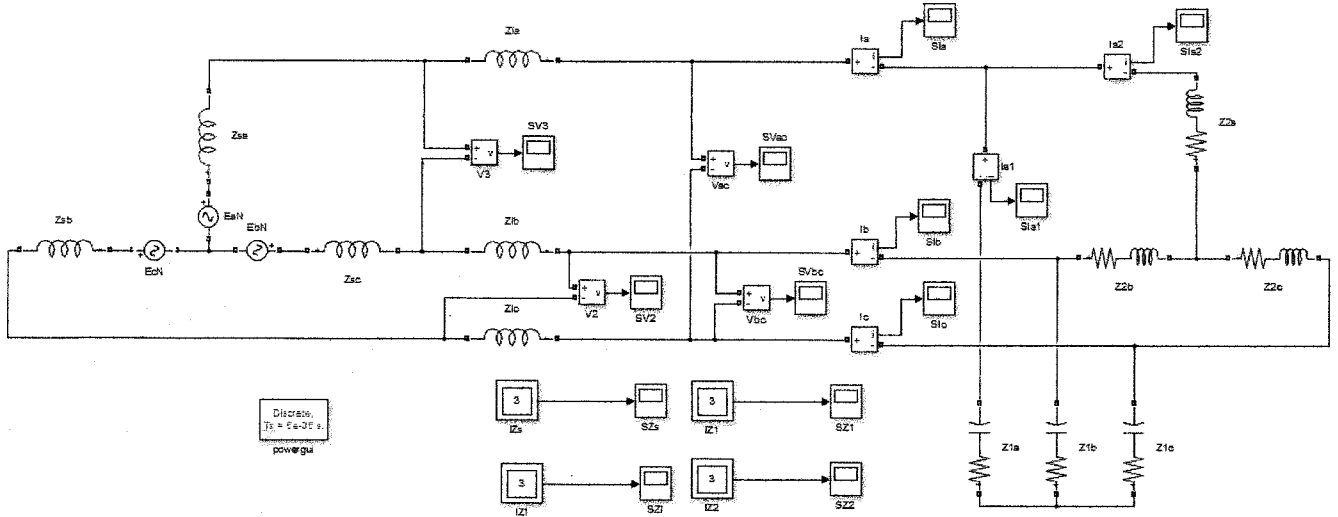

Steady state values:

MEASUREMENTS:

1:	'U Vbc'	=	165.49 Vrms	-169.98°
2:	'U Vac'	=	165.49 Vrms	-109.98°
3:	'U VS'	=	179.10 Vrms	-13.64°
4:	'U V2'	=	132.81 Vrms	-149.28°
5:	'I Ic'	=	31.23 Arms	51.33°
6:	'I Ib'	=	31.23 Arms	171.33°
7:	'I Ia2'	=	22.52 Arms	-124.98°
8:	'I Ia1'	=	26.50 Arms	-23.67°
9:	'I Ia'	=	31.23 Arms	-68.67°
10:	'Ub: Z1a'	=	95.54 Vrms	100.02°
11:	'Ub: Z1b'	=	95.54 Vrms	-19.98°
12:	'Ub: Z1c'	=	95.54 Vrms	-139.98°
13:	'Ub: Z2a'	=	95.54 Vrms	100.02°
14:	'Ub: Z2b'	=	95.54 Vrms	160.02°
15:	'Ub: Z2c'	=	95.54 Vrms	-139.98°
16:	'Ib: Z1a'	=	26.50 Arms	156.33°
17:	'Ib: Z1b'	=	26.50 Arms	36.33°
18:	'Ib: Z1c'	=	26.50 Arms	-53.67°
19:	'Ib: Z2a'	=	22.52 Arms	55.02°
20:	'Ib: Z2b'	=	22.52 Arms	115.02°
21:	'Ib: Z2c'	=	22.52 Arms	175.02°
22:	'Ib: Z1a'	=	31.23 Arms	111.33°
23:	'Ib: Z1b'	=	31.23 Arms	-8.67°
24:	'Ib: Z1c'	=	31.23 Arms	-128.67°
25:	'Ib: Zsa'	=	31.23 Arms	-68.67°
26:	'Ib: Zsb'	=	31.23 Arms	51.33°
27:	'Ib: Zsc'	=	31.23 Arms	171.33°

Units:

RMS values

Frequency:

50

Display:

- States
- Measurements
- Sources
- Nonlinear elements

Format:

2590571.12

Ordering:

Name then value

Update Steady State Va