

P12.1 En el circuito trifásico equilibrado de secuencia directa de la figura P12.1, la tensión entre los terminales a-b' vale 150 V (valor eficaz).

Se pide:

- Diagrama vectorial con las tensiones $\underline{U}_{a'N'}$, $\underline{U}_{b'N'}$, $\underline{U}_{c'N'}$, $\underline{U}_{aN'}$, $\underline{U}_{bN'}$, y $\underline{U}_{cN'}$. Tomar como origen de fases la tensión $\underline{U}_{aN'}$.
- Valor de \underline{E}_a .


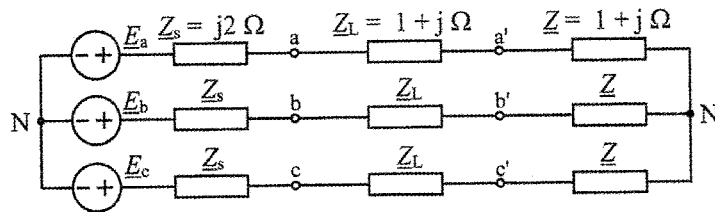


Figura P12.1

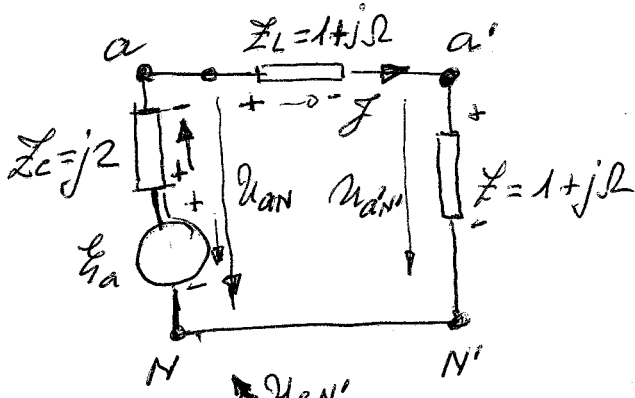


$$I = \frac{U_{aN}}{Z_L + Z}$$

$$U_{a'N'} = I \cdot Z$$

$$U_{a'N'} = \frac{U_{aN} \cdot Z}{Z_L + Z} = \frac{U_{aN} \cdot (1+j2)}{2(1+j)} = \frac{U_{aN}}{2}$$

$$U_{aN} = U_{a'N'}$$

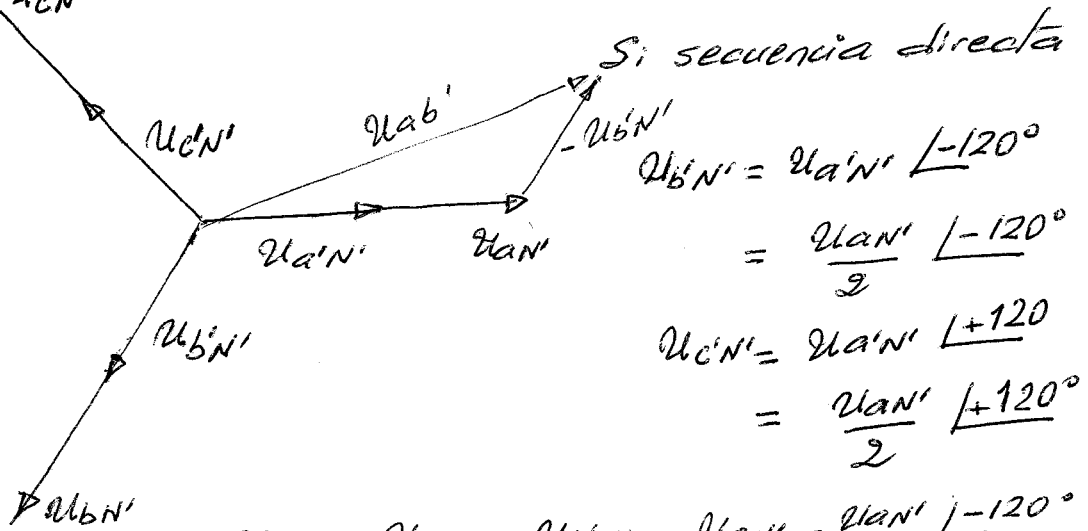

Si secuencia directa

$$U_{b'N'} = U_{a'N'} \angle -120^\circ$$

$$= \frac{U_{aN'}}{2} \angle -120^\circ$$

$$U_{c'N'} = U_{a'N'} \angle +120^\circ$$

$$= \frac{U_{aN'}}{2} \angle +120^\circ$$

$$U_{ab'} = U_{a'N'} - U_{b'N'} = U_{aN'} - \frac{U_{aN'}}{2} \angle -120^\circ$$

$$= U_{aN'} \left(1 - \frac{1}{2} \angle -120^\circ\right) = U_{aN'} \left[1 - \frac{(-0,5 - j0,866)}{2}\right]$$

$$= U_{aN'} (1,5 + j0,866)$$

Si se consideran únicamente los módulos:

$$\Rightarrow 150 = U_{aN'} \sqrt{1,25^2 + \left(\frac{0,866}{2}\right)^2} = 1,7322 U_{aN'}$$

$$\Rightarrow U_{aN'} = \frac{150}{1,7322} = \frac{86,60}{1,7322} \approx 113,39 \text{ V} \Rightarrow U_{aN'} = 113,39 \angle 0^\circ$$

$$U_{a'N'} = 113,39 \angle 0^\circ$$

$$U_{b'N'} = 113,39 \angle -120^\circ$$

$$U_{c'N'} = 113,39 \angle 120^\circ$$

$$U_{a'N'} = 56,69 \angle 0^\circ$$

$$U_{b'N'} = 56,69 \angle -120^\circ$$

$$U_{c'N'} = 56,69 \angle 120^\circ$$

$$U_{aN} = U_{a'N'} = I (Z_L + Z) = \frac{E_a (Z_L + Z)}{Z_{eq}} = \frac{E_a 2(1+j)}{2+j4} = \frac{E_a (1+j)}{1+j2}$$

$$E_a = \frac{113,39 \angle 0^\circ \cdot (1+j2)}{1+j} = \frac{113,39 \angle 0^\circ [(1+j2)(1-j)]}{2} = \frac{139,39 \angle 0^\circ (1-j+2j+2)}{2}$$

$$= \frac{139,39 \angle 0^\circ (3+j)}{2} = 69,695 \angle 3,16 \angle 18,43^\circ = 220,39 \angle 18,43^\circ$$