

EJERCICIO-3 DE TRANSFORMADORES (ej3Tr)

Un transformador trifásico D-y de 100 kVA, 15.000/380 V, 50 Hz, se ha sometido a los ensayos de vacío y cortocircuito obteniéndose los siguientes resultados:

Ensayo de vacío: $I_0=16$ A, $P_0 = 1.000$ W, $U_0=380$ V.
 E. de cortocircuito: $I = 8$ A, $P_{cc}= 1.200$ W, $U_{cc}= 380$ V.

Determinar:

- 1.- Las impedancias del circuito equivalente referido al devanado de AT.
- 2.- Las impedancias del circuito equivalente referido al devanado de BT.
- 3.- El porcentaje de regulación de tensión a plena carga con $\cos \phi = 0,8$ inductivo (considerar el circuito equivalente aproximado).
- 4.- Los rendimientos a plena carga y a media carga para factores de potencia 0,8 inductivo y 0,6 capacitivo


1.-

$$BT - \lambda \rightarrow U_{f0} = \frac{U_0}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219,39 \text{ V}$$

$$P_{f0} = \frac{1000}{3} = 333,33 \text{ W}$$

$$I_{f0} = I_0 = 16 \text{ A}$$
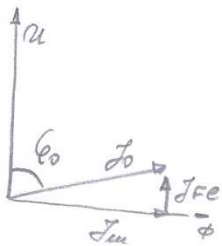
$$P_{f0} = P_{f0} = R_p I_p^2 = R_p \left(\frac{U_{f0}}{R_p} \right)^2 = \frac{U_{f0}^2}{R_p} \Rightarrow R_{p(BT)} = \frac{U_{f0}^2}{P_{f0}} = \frac{219,39^2}{333,33} = 144,40 \Omega$$



$$P_0 = \sqrt{3} U_0 I_0 \cos \phi_0 \rightarrow \cos \phi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} U_0 I_0} = \frac{1000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 16} = 0,0949$$

$$\phi_0 = 84,55^\circ \rightarrow \sin \phi_0 = 0,9955$$

$$I_m = I_{f0} \cdot \sin \phi_0 = 16 \times 0,9955 = 15,93$$


$$X_{m(BT)} = \frac{U_{f0}}{I_m} = \frac{219,39}{15,93} = 13,77 \Omega$$

AT - \Delta

$$P_{f_{cc}} = \frac{P_{cc}}{3} = \frac{1.200}{3} = 400 \text{ W}; I_{f_{cc}} = \frac{I}{\sqrt{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}} = 4,62 \text{ A}; U_{f_{cc}} = U_{cc} = 380 \text{ V}$$

$$P_{cc} = \sqrt{3} U_{cc} I \cos \phi_{cc} \Rightarrow \cos \phi_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} U_{cc} I} = \frac{1200}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 8} = 0,2279 \rightarrow \phi_{cc} = 76,83^\circ$$

$$\sin \phi_{cc} = 0,9737$$

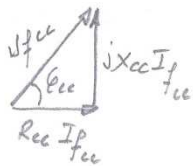

$$R_{cc} I_{f_{cc}} = U_{f_{cc}} \cos \phi_{cc} \Rightarrow R_{cc(AT)} = \frac{U_{f_{cc}} \cos \phi_{cc}}{I_{f_{cc}}} = \frac{380 \cdot 0,2279}{4,62} = 18,74 \Omega$$

$$X_{cc} I_{f_{cc}} = U_{f_{cc}} \sin \phi_{cc} \Rightarrow X_{cc(AT)} = \frac{U_{f_{cc}} \sin \phi_{cc}}{I_{f_{cc}}} = \frac{380 \cdot 0,9737}{4,62} = 80,09 \Omega$$

$$\Gamma_t = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_{f_{AT}}}{U_{f_{BT}}} = \frac{15.000}{\frac{380}{\sqrt{3}}} = 68,37$$

$$R_{p(AT)} = \Gamma_t^2 \cdot R_{p(BT)} = 68,37^2 \times 144,40 = 675 \text{ k}\Omega$$

$$X_{m(AT)} = \Gamma_t^2 \cdot X_{m(BT)} = 68,37^2 \times 13,77 = 64,368 \text{ k}\Omega$$


$$R_{cc(BT)} = \frac{R_{cc(AT)}}{\Gamma_t^2} = \frac{18,74}{68,37^2} = 4 \times 10^{-3} \Omega$$

$$X_{cc(BT)} = \frac{X_{cc(AT)}}{\Gamma_t^2} = \frac{80,09}{68,37^2} = 17,13 \times 10^{-3} \Omega$$

1.) AT $\Rightarrow R_{cc(AT)} = 18,74 \Omega$ $X_{cc(AT)} = 80,09 \Omega$ $R_{p(AT)} = 675 \text{ k}\Omega$ $X_{m(AT)} = 64,368 \text{ k}\Omega$

2.) BT $\Rightarrow R_{cc(BT)} = 4 \times 10^{-3} \Omega$ $X_{cc(BT)} = 17,13 \times 10^{-3} \Omega$ $R_{p(BT)} = 144,40 \Omega$ $X_{m(BT)} = 13,77 \Omega$

3)

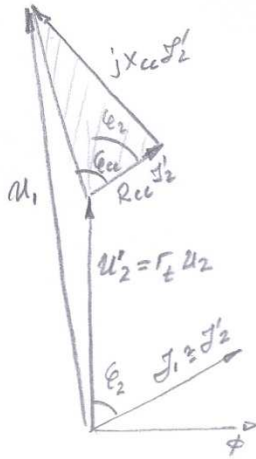

$$U_1 = U_2' + R_{cc} I_2' \cos \epsilon_2 + X_{cc} I_2' \sin \epsilon_2 \quad \begin{cases} \cos \epsilon_2 = 0,8 \\ \sin \epsilon_2 = 0,6 \end{cases}$$

$$15.000 = U_2' + 18,74 \times 2,22 \times 0,8 + 80,09 \times 2,22 \times 0,6 \quad (*)$$

$$(S_n = \sqrt{3} U_n I_n \Rightarrow I_n = \frac{100.000}{\sqrt{3} \cdot 15.000} = 3,85 \text{ A} \quad I_{n\Delta} = \frac{I_n}{\sqrt{3}} = \underline{2,22 \text{ A}})$$

$$(*) \Rightarrow 15.000 = U_2' + 139,96 \Rightarrow U_2' = 14860 \text{ V}$$

$$R_{es}\% = \frac{(U_1 - U_2') \times 100}{U_1} = \frac{15.000 - 14860}{15.000} \times 100 = 0,93\%$$

$$4) \quad \eta_c\% = \frac{P_2 \cdot 100}{P_2 + P_0 + c^2 P_c} = \frac{100 \times c S_n \cos \phi}{c S_n \cos \phi + P_0 + c^2 P_c} \quad (*)$$

$$PC (c=1) \quad \eta_{0,8} = \frac{1 \times 100.000 \times 0,8 \times 100}{1 \times 100.000 \times 0,8 + 1000 + 1^2 \cdot 277,8} = 98,43\%$$

$$\eta_{0,6} = \frac{1 \times 100.000 \times 0,6 \times 100}{1 \times 100.000 \times 0,6 + 1000 + 1^2 \cdot 277,8} = 97,98\%$$

MC (c=0,5)

$$\eta_{0,8} = \frac{0,5 \times 100.000 \times 0,8 \times 100}{0,5 \times 100.000 \times 0,8 + 1000 + 0,5^2 \cdot 277,8} = 97,40\%$$

$$\eta_{0,6} = \frac{0,5 \times 100.000 \times 0,6 \times 100}{0,5 \times 100.000 \times 0,6 + 1000 + 0,5^2 \cdot 277,8} = 96,56\%$$

$$(*) \quad \left\{ \begin{array}{l} AT \rightarrow R_{cc_{AT}} = 18,74 \Omega \quad I_{n_{AT}} = \frac{100.000}{\sqrt{3} \cdot 15.000} = 3,85 \text{ A} \quad AT \rightarrow \Delta \rightarrow I_{n_{AT\Delta}} = \frac{I_{n_{AT}}}{\sqrt{3}} = \frac{3,85}{\sqrt{3}} = \underline{2,22 \text{ A}} \\ P_{cc_{AT\Delta}} = R_{cc_{AT\Delta}} \cdot I_{n_{AT\Delta}}^2 = 18,74 \times 2,22^2 = 92,59 \text{ W} \Rightarrow P_{cc_n} = 3 \times 92,59 = \underline{277,8 \text{ W}} \end{array} \right.$$