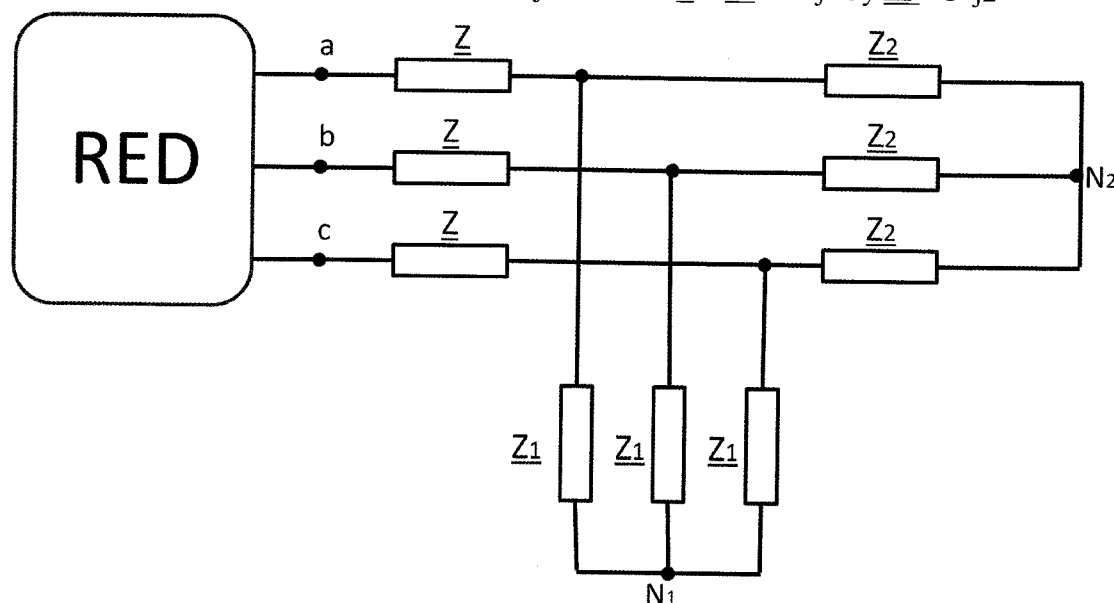
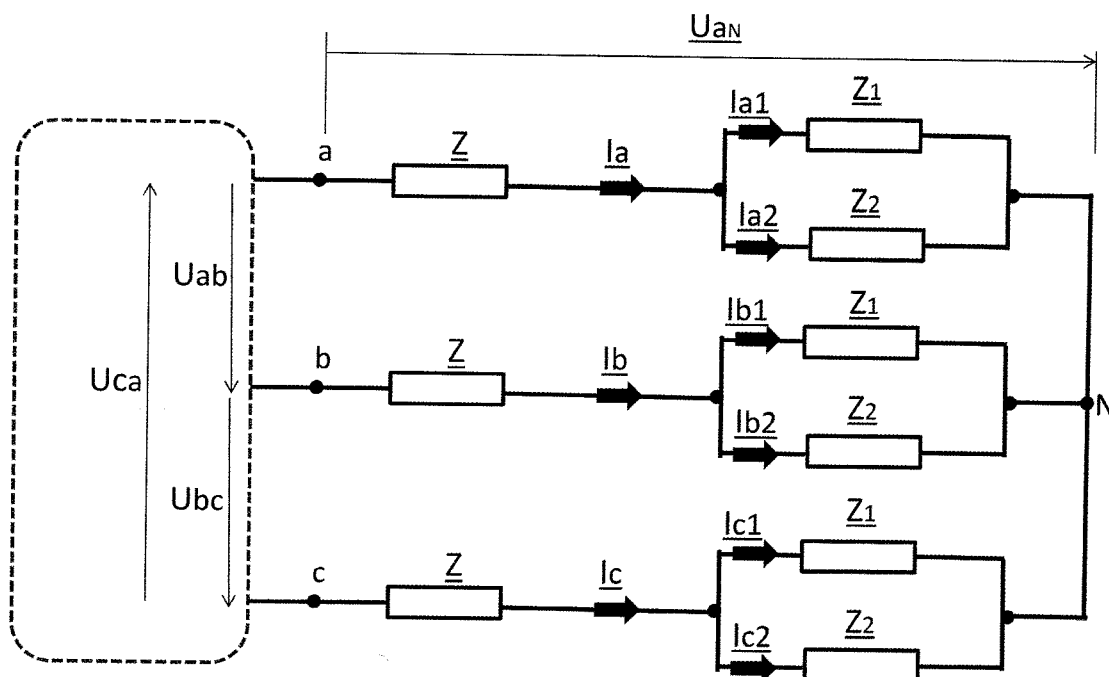


Ejercicio 1111

El circuito trifásico de la figura se alimenta con el sistema de tensiones siguientes:
 $\underline{U}_{ab} = 100 \text{ V.}$, $\underline{U}_{bc} = -50+j50 \text{ V.}$, $\underline{U}_{ca} = -50-j50$. Siendo $\underline{Z} = \underline{Z}_1 = 1+j \Omega$ y $\underline{Z}_2 = 1+j2$



Determinar el valor de la corriente que circula en cada una de las fases de las estrellas de impedancia \underline{Z}_1 y \underline{Z}_2 .



$$Z_{eq} = Z + \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = (1+j) + \frac{(1+j)(1+2j)}{(1+j) + (1+2j)} = \frac{20+j22}{13} = 2.287 \angle 47.73^\circ$$

$$U_{aN} = \frac{\frac{U_{ab}}{Z_{eq}} + \frac{U_{ac}}{Z_{eq}}}{\frac{1}{Z_{eq}} + \frac{1}{Z_{eq}} + \frac{1}{Z_{eq}}} = \frac{U_{ab} - U_{ca}}{3} = \frac{100 - (-50-j50)}{3} = 50(1+j\frac{1}{3}) \Rightarrow U_{aN} = 52.70 \angle 18.43^\circ$$

En lo que se refiere a las cargas, el sistema es equilibrado por lo que $N_1 = N_2 = N$. Son los generadores los que crean desequilibrio.

$$U_{bN} = U_{ba} + U_{aN} = U_{aN} - U_{ab} = 50\left(1 + j\frac{1}{3}\right) - 100 = 50\left(-1 + j\frac{1}{3}\right) \\ = -50 + j\frac{50}{3} = 52.70 \angle 161.57^\circ$$

$$U_{cN} = U_{ca} + U_{aN} = -50 - j50 + 50\left(1 + j\frac{1}{3}\right) = -j\frac{100}{3} = 33.33 \angle -90^\circ$$

$$I_a = \frac{U_{aN}}{Z_{eq}} = \frac{52.70 \angle 18.43^\circ}{2.287 \angle 47.73^\circ} = 23.05 \angle -29.3^\circ \text{ A}$$

$$I_b = \frac{U_{bN}}{Z_{eq}} = \frac{52.70 \angle 161.57^\circ}{2.287 \angle 47.73^\circ} = 23.05 \angle 113.84^\circ \text{ A}$$

$$I_c = \frac{U_{cN}}{Z_{eq}} = \frac{33.33 \angle -90^\circ}{2.287 \angle 47.73^\circ} = 14.57 \angle -137.73^\circ \text{ A}$$

$$I_{a1} = I_a \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = I_a \cdot \frac{1+j2}{(1+j)+(1+j2)} = 23.05 \frac{2.236 \angle 63.43^\circ}{1.293 \cdot 3.61 \angle 56.31^\circ} = 14.28 \angle -22.18^\circ \text{ A}$$

$$I_{a2} = I_a \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = I_a \cdot \frac{1+j}{(1+j)+(1+j2)} = 23.05 \angle -29.3^\circ \frac{1.414 \angle 45^\circ}{3.61 \angle 56.31^\circ} = 9.03 \angle -102.67^\circ \text{ A}$$

$$I_{b1} = I_b \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = 23.05 \angle 113.84^\circ \frac{2.236 \angle 63.43^\circ}{3.61 \angle 56.31^\circ} = 14.28 \angle 120.96^\circ \text{ A}$$

$$I_{b2} = I_b \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = 23.05 \angle 113.84^\circ \frac{1.414 \angle 45^\circ}{3.61 \angle 56.31^\circ} = 9.03 \angle 102.84^\circ \text{ A}$$

$$I_{c2} = I_c \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = 14.57 \angle -137.73^\circ \frac{1.414 \angle 45^\circ}{3.61 \angle 56.31^\circ} = 5.71 \angle -148.73^\circ \text{ A}$$

$$I_{c1} = I_c \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = 14.57 \angle -137.73^\circ \frac{2.236 \angle 63.43^\circ}{3.61 \angle 56.31^\circ} = 9.02 \angle -130.67^\circ \text{ A}$$