

Un transformador trifásico de 600 kVA, 10.000/400 V., en conexión triángulo-estrella, fue sometido a los ensayos de vacío y cortocircuito y se obtuvieron los siguientes resultados:

E. VACIO: 400 V., 60 A., 3.000 W.

E. CORTO: 400 V., 20 A., 4.000 W.

Determinar:

- 1) El circuito equivalente del transformador referido al lado de AT
- 2) El circuito equivalente del transformador referido al lado de BT
- 3) La tensión en el secundario del transformador cuando este funciona a media carga y con  $\cos\phi=0,6$  inductivo
- 4) Rendimiento del transformador para las condiciones del apartado anterior.


$$S_n = \sqrt{3} \cdot U_{in} \cdot I_{in} \Rightarrow I_{in} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_{in}} = \frac{600 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 10 \times 10^3} = \underline{\underline{34,64 \text{ A}}} \quad I_f = \frac{I_m}{\sqrt{3}} = \underline{\underline{20 \text{ A}}} \quad 1-\Delta$$

$$r_t = \frac{10.000}{\frac{400}{\sqrt{3}}} = 43,30$$

$$P_0 = \sqrt{3} U_0 I_0 \cos\phi_0 \Rightarrow \cos\phi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} U_0 I_0}$$

$$\cos\phi_0 = \frac{3.000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 60} = 0,072 \quad \phi_0 = 85,86$$

$$\sin\phi_0 = 0,9974$$

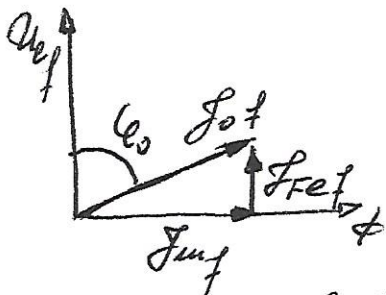


$$I_{f\cos\phi_0} = I_{0f} \cos\phi_0 = 60 \cdot 0,072 = \underline{\underline{4,32 \text{ A}}} \quad 2-\lambda \Rightarrow I_{f\cos\phi_0} = I_0$$

$$I_{f\sin\phi_0} = I_0 \cdot \sin\phi_0 = 60 \cdot 0,9974 = \underline{\underline{59,844 \text{ A}}}$$

$$R_{f\cos\phi_0} = \frac{U_{ef}}{I_{f\cos\phi_0}} = \frac{400/\sqrt{3}}{4,32} = \underline{\underline{53,458 \Omega}} \quad X_{f\sin\phi_0} = \frac{U_{ef}}{I_{f\sin\phi_0}} = \frac{400/\sqrt{3}}{59,844} = \underline{\underline{3,86 \Omega}}$$

$$R_{f\cos\phi_0}^{\text{AT}} = r_t^2 \cdot R_{f\cos\phi_0} = 43,30^2 \times 53,458 = \underline{\underline{100,228 \Omega}} \quad X_{f\sin\phi_0}^{\text{AT}} = 43,30^2 \cdot 3,86 = \underline{\underline{7,237 \Omega}}$$
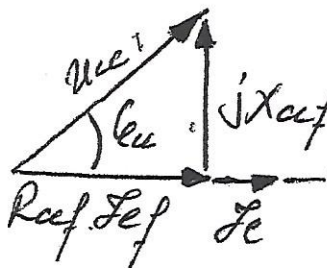
$$P_{cc} = \sqrt{3} \cdot U_{cc} \cdot I_e \cdot \cos\phi_{cc} \Rightarrow \cos\phi_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} \cdot U_{cc} \cdot I_e} = \frac{4.000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 20} = 0,2887$$





$$\phi_{cc} = 73,22^\circ \rightarrow \sin\phi_{cc} = 0,9574$$

$$R_{ccf}^{\text{AT}} = \frac{U_{ccf} \cdot \cos\phi_{cc}}{I_{ef}} = \frac{400 \cdot 0,2887}{\frac{20}{\sqrt{3}}} = \underline{\underline{10 \Omega}}$$

$$X_{ccf}^{\text{AT}} = \frac{U_{ccf} \cdot \sin\phi_{cc}}{I_{ef}} = \frac{400 \cdot 0,9574}{\frac{20}{\sqrt{3}}} = \underline{\underline{33,16 \Omega}}$$

$$R_{ccf}^{\text{BT}} = \frac{R_{ccf}^{\text{AT}}}{r_t^2} = \frac{10}{43,30^2} = \underline{\underline{5,33 \times 10^{-3} \Omega}}$$
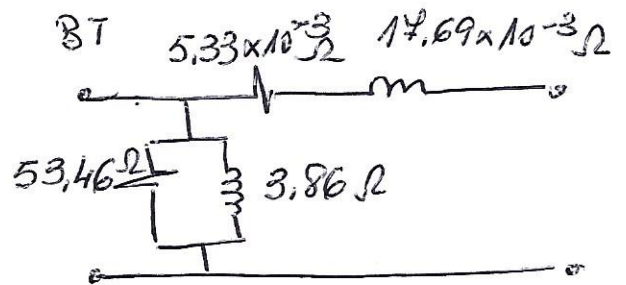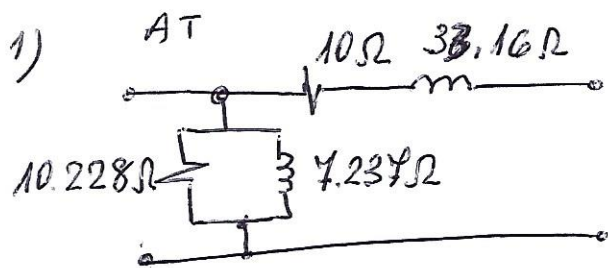
$$X_{ccf}^{\text{BT}} = \frac{X_{ccf}^{\text{AT}}}{r_t^2} = \frac{33,16}{43,30^2} = \underline{\underline{17,69 \times 10^{-3} \Omega}}$$



$$3) U_{1f} = r_c U_{2f} + R_{cc} \cdot \underset{\substack{\parallel \\ I'_{2f}}}{I_{1f}} \cdot \cos \epsilon_2 + X_{cc} \cdot \underset{\substack{\parallel \\ I'_{2f}}}{I_{1f}} \cdot \sin \epsilon_2$$

$$I_{1f} = \frac{I_{2f}}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ A} \quad \cos \epsilon_2 = 0.6 \quad \sin \epsilon_2 = 0.8$$

$$10000 = 43.30 U_{2f} + 10 \cdot 10 \cdot 0.6 + 33.16 \cdot 10 \cdot 0.8$$

$$10.000 = 43.30 U_{2f} + 281.28 \quad U_{2f} = \frac{10.000 - 281.28}{43.30} = 224.45 \text{ V}$$

$$2-\lambda \Rightarrow U_2 = \sqrt{3} U_{2f} = \sqrt{3} \cdot 224.45 = 388.76 \text{ V}$$

4)

$$\eta_c \% = \frac{\sqrt{3} \cdot U_2 \cdot I_{2n} \cdot c \cdot \cos \epsilon_2 * 100}{\sqrt{3} U_2 I_{2n} c \cos \epsilon_2 + P_0 + c^2 P_{ccn}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 388.76 \cdot 866 \cdot 0.5 \cdot 0.6 \cdot 100}{\sqrt{3} \cdot 388.76 \cdot 866 \cdot 0.5 \cdot 0.6 + 3000 + 0.5^2 \cdot 12.000}$$

$$I_{2n} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_{2n}} = \frac{600 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 866 \text{ A} \quad \eta_c = 96.68 \%$$

$$P_{ccn} = 3 \cdot R_{ccf} \cdot I_{2nf}^2 = 3 \cdot 10 \cdot 20^2 = 12.000$$