

### PROBLEMA. -1

Un transformador trifásico de 550 kVA; 9.000/600 V con conexión triángulo-estrella dió en los ensayos con carga reducida los siguientes valores:

Ensayo de vacío:  $U_0=600$  V,  $I_0=16$  A,  $P_0=4.800$  W.

Ensayo de cortocircuito:  $U_{cc}=500$  V,  $I_{cc}=20$  A,  $P_{cc}=8.200$  W.

1°.- Calcular todos los parámetros por fase referidos al primario.


2°.- Representar el circuito equivalente aproximado referido al primario

3°.- Obtener las componentes de la corriente en el primario cuando el secundario está suministrando la corriente de plena carga con un f.d.p. 0,8 en retraso.

$$* r_t = \frac{9000}{\frac{600}{\sqrt{3}}} = 25,98$$

$$* P_0 = \sqrt{3} I_0 U_0 \cos \epsilon_0 \Rightarrow \cos \epsilon_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} U_0 I_0} = \frac{4.800}{\sqrt{3} \cdot 600 \cdot 16} = 0,2887 \Rightarrow \epsilon_0 = \underline{73,22^\circ}$$
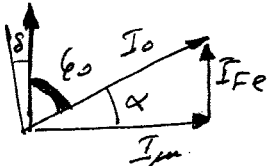
$$P_{of} = \frac{P_0}{3} = \frac{4.800}{3} = 1.600 \text{ W.} \quad P_{of} = P_{FE} = R_{FE} \cdot I_{FE}^2$$



$\delta \Rightarrow$  desfasorable

$$I_{FE} = I_{of} \cos \epsilon_0 = 16 \times 0,2887 = \underline{4,62 \text{ A}}$$

$$I_{mf} = I_{of} \text{sen} \epsilon_0 = 16 \times 0,9574 = \underline{15,32 \text{ A}}$$

$$\hookrightarrow I_{of} = I_{oL} = 16 \text{ A}$$

$$R_{FE_{BT}} = \frac{P_{of}}{I_{FE}^2} = \frac{1600}{4,62^2} = \underline{74,96 \Omega}$$

~~$$X_{m_{BT}} = \frac{U_{mf}}{I_{mf}} = \frac{600}{15,32} = 22,61 \Omega$$~~

$$X_{m_{BT}} = \frac{U_{mf}}{I_{mf}} = \frac{600}{15,32} = \underline{22,61 \Omega}$$

$$I_{of_{AT}} = \frac{I_{of_{BT}}}{r_t} = \frac{16}{25,98} = 0,616 \text{ A}$$

$$I_{FE_{AT}} = \frac{I_{FE_{BT}}}{r_t} = \frac{4,62}{25,98} = 0,1778 \text{ A}$$

$$I_{mf_{AT}} = \frac{I_{mf_{BT}}}{r_t} = \frac{15,32}{25,98} = 0,5897 \text{ A}$$

$$R_{FE_{AT}} = R_{FE_{BT}} \cdot r_t^2 = 74,96 \cdot 25,98^2 = \underline{50.595 \Omega}$$


~~$$X_{m_{AT}} = X_{m_{BT}} \cdot r_t^2 = 22,61 \cdot 25,98^2 = 15.262 \Omega$$~~

$$X_{m_{AT}} = X_{m_{BT}} \cdot r_t^2 = 22,61 \cdot 25,98^2 = \underline{15.262 \Omega}$$

$$X_{m_{AT}} = \frac{U_{AT}}{I_{m_{AT}}} = \frac{9000}{0,5897} = \underline{15.262 \Omega}$$

Ensayo cc:
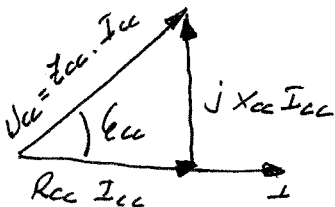
$$P_{cc} = \sqrt{3} U_{cc} \cdot I_{cc} \cdot \cos \epsilon_{cc} \Rightarrow \cos \epsilon_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} U_{cc} I_{cc}} = \frac{8.200}{\sqrt{3} \cdot 500 \cdot 20} = 0,4734 \Rightarrow \epsilon_{cc} = \underline{61,74^\circ}$$



$$P_n = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \Rightarrow I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} U_n} = \frac{550 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 9000} = 35,28 \text{ A} \Rightarrow I_{mf} = \frac{I_n}{\sqrt{3}} = \underline{20,37 \text{ A}}$$

$$R_{cc} I_{cc} = U_{cc} \cos \epsilon_{cc} \Rightarrow R_{cc} = \frac{U_{cc} \cos \epsilon_{cc}}{I_{cc}} = \frac{500 \cdot 0,4734}{\frac{20}{\sqrt{3}}} = \underline{20,50 \Omega}$$


$$X_{cc} I_{cc} = U_{cc} \text{sen} \epsilon_{cc} \Rightarrow X_{cc} = \frac{U_{cc} \text{sen} \epsilon_{cc}}{I_{cc}} = \frac{500 \cdot 0,8808}{\frac{20}{\sqrt{3}}} = \underline{38,13 \Omega}$$

~~$$I_{mf_{AT}} = \frac{20}{\sqrt{3}} = 11,55 \text{ A}$$~~


$$I_{mf_{AT}} = \frac{20}{\sqrt{3}} = 11,55 \text{ A}$$

$$I_{mf_{AT}} = 20,37 \text{ A}$$

2º

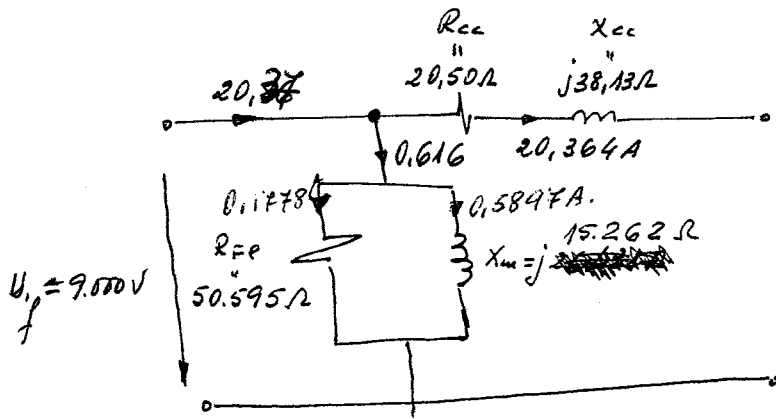

3º

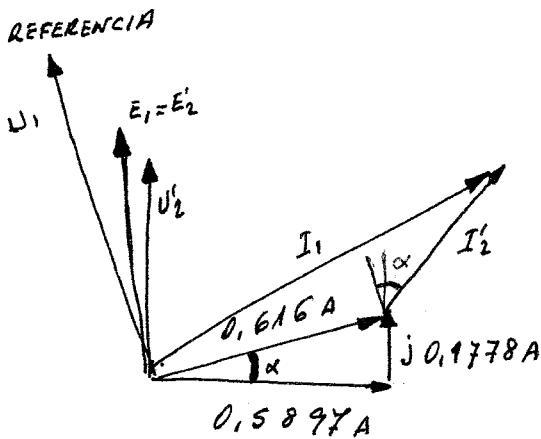

Si se desprecia el pequeño desfase que existe entre las tensiones en bornes y las f.e.m., se tiene:

$$I_2' = 20,37 (0,8 + j0,6) = 16,296 + j12,222 = 20,364 \angle 36,876^\circ$$

$$I_0 = 0,1778 + j0,5897 = 0,616 \angle 73,22^\circ$$

$$I_1 = I_2' + I_0 = (16,29 + 0,1778) + j(12,22 + 0,5897) = 16,4678 + j12,81 = \underline{\underline{20,86 \angle 37,88^\circ}}$$